 


1.

a) The graphical symbol and truth table of a 2-to-4 decoder is shown below.

En	w_1	w_0	y_0	y_1	y_2	y_3
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0



(a) Truth table

(b) Graphical symbol

Complete the behavioral VHDL of 2-to-4 decoder (entity named **dec2to4**) using **IF-THEN-ELSE only**.

ENTITY **dec2to4** IS

PORT (w : IN STD LOGIC VECTOR(1 DOWNTO 0) ;

En : IN STD LOGIC ;

y : OUT STD LOGIC VECTOR(0 TO 3)) ;

END dec2to4 ;

ARCHITECTURE Behavior OF **dec2to4** IS

BEGIN

--- use **IF-THEN-ELSE only** ---

if (En = '1') then

if (w = "00") then y <= "1000";

elsif (w = "01") then y <= "0100";

elsif (w = "10") then y <= "0010";

elsif (w = "11") then y <= "0001";

end if;

else y <= "0000";


end if;

END Behavior ;

b) The graphical symbol and truth table of a 2-to-4 decoder is shown below.

En	w_1	w_0	y_0	y_1	y_2	y_3
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

(a) Truth table

 

(b) Graphical symbol

Complete the behavioral VHDL of 2-to-4 decoder (entity named **dec2to4**) using IF and then **CASE**.

```

ENTITY dec2to4 IS
    PORT ( w : IN STD LOGIC VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
           En : IN STD LOGIC ;
           y : OUT STD LOGIC VECTOR(0 TO 3) ) ;
END dec2to4 ;

```

ARCHITECTURE Behavior OF **dec2to4** IS

BEGIN

--- use IF and then **CASE** ----


```

    if (En = '1') then
        case(w) is
            when ("00") => y <= "1000";
            when ("01") => y <= "0100";
            when ("10") => y <= "0010";
            when ("11") => y <= "0001";
            when others => y <= "0000";
        end case;
    else y <= "0000";
    end if;

```

END Behavior ;

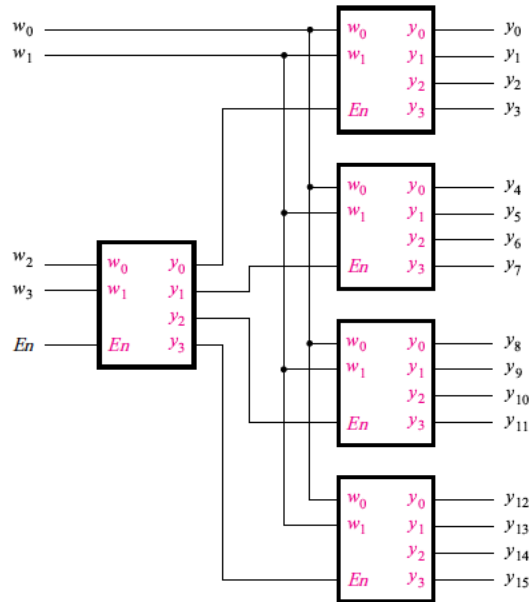c) Complete the behavioral VHDL of 4-to-16 decoder (entity named **dec4to16**).



```
ENTITY dec4to16 IS
    PORT ( w : IN STD LOGIC VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
           En : IN STD LOGIC ;
           y : OUT STD LOGIC VECTOR(0 TO 15) ) ;
END dec4to16 ;
```

ARCHITECTURE Structure OF dec4to16 IS

---- component declaration -----

```
COMPONENT dec2to4
    PORT ( w : IN STD LOGIC VECTOR(1 DOWNT0 0) ;
           En : IN STD LOGIC ;
           y : OUT STD LOGIC VECTOR(0 TO 3) ) ;
END COMPONENT ;
```

---- signal declaration -----

```
SIGNAL m : STD LOGIC VECTOR(0 TO 3) ;
```

BEGIN

```
L1: dec2to4 port map(w(0) => w(2), w(1) => w(3), en => en, y => m);
```

```
L2: for i in (0 to 3) generate
```

```
    dec2to4: port map(w(0) => w(0), w(1) => w(1), en => m(i), y(0) => y(i*4), y(1) => y(i*4+1), y(2) => y(i*4+2), y(3) => y(i*4+3));
end generate;
```

```
END Structure ;
```